 


# Digital Design (디지털 디자인)

With an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog

5<sup>th</sup> or 6<sup>th</sup> Edition, Global Edition



## Chapter 03

Gate-Level Minimization

게이트 레벨 최소화

전자공학과 김동한 교수


## 3.1 개요 & 3.2 카노 맵 방법

- 게이트 레벨 최소화: 부울 함수의 최적의 게이트 레벨 구현을 위한 설계 작업
- 카노 맵(Karnaugh map) 또는 K 맵: 부울 함수의 간략화를 위한 간단하고 직접적인 방법
  - 네모 칸들로 구성된 도면이며, 각 네모 칸은 하나의 최소항(minterm)을 나타냄
  - 간략화된 표현에서 맵은 곱의 합 또는 합의 곱이라는 표준 형식 중 하나로 표현됨
  - 항의 갯수가 최소이고 각 항이 최소의 리터럴 수를 갖도록 선택
  - 어떤 2개의 인접한 네모 칸은 1개의 변수만 다르게 표현됨


## 3.2 카노 맵 방법

- 2-변수 카노 맵

Figure 3.1  
Two-variable K-map.

 


(a)

 


(b)

**Figure 3.2**  
Representation of functions in the K-map.

 

(a)  $xy$

 

(b)  $x + y$

$$m_1 + m_2 + m_3 = x'y + xy' + xy = x + y$$

## 3.2 카노 맵 방법

- 3-변수 카노 맵

**Figure 3.3**  
**Three-variable K-map.**

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$

(a)


		$y$			
		00	01	11	10
$x$	0	$m_0$ $x'y'z'$	$m_1$ $x'y'z$	$m_3$ $x'yz$	$m_2$ $x'yz'$
	1	$m_4$ $xy'z'$	$m_5$ $xy'z$	$m_7$ $xyz$	$m_6$ $xyz'$
		$z$			

(b)

- 예제 3.1)  $F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5)$

**Figure 3.4**

 **Map for Example 3.1,  $F(x, y, z) = \Sigma(2, 3, 4, 5) = x'y + xy'$ .**




- $m_0 + m_2 = x'y'z' + x'yz' = x'z'(y' + y) = x'z'$
- $m_4 + m_6 = xy'z' + xyz' = xz'(y' + y) = xz'$

- 예제 3.2)  $F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7)$

**Figure 3.5**

 **Map for Example 3.2,  $F(x, y, z) = \Sigma(3, 4, 6, 7) = yz + xz'$ .**



*Note:  $xy'z' + xyz' = xz'$*

## 3.2 카노 맵 방법


- $m_0 + m_2 + m_4 + m_6 = x'y'z' + x'yz' + xy'z' + xyz'$   
 $= x'z'(y' + y) + xz'(y' + y)$   
 $= x'z' + xz' = z'(x' + x) = z'$
- 하나의 네모 칸은 3개의 리터럴 항
- 2개의 인접한 네모 칸들은 2개의 리터럴 항
- 4개의 인접한 네모 칸들은 1개의 리터럴 항
- 8개의 인접한 네모 칸들은 전체 맵을 둘러싸며 이는 1과 같음



- 예제 3.3)  $F(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6)$

**Figure 3.6**

 **Map for Example 3.3,  $F(x, y, z) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6) = z' + xy'$ .**




*Note:  $y'z' + yz' = z'$*

- 예제 3.4)  $F = A'C + A'B + AB'C + BC$ 
  - 최소항들의 합?  $F(A, B, C) = \Sigma(1, 2, 3, 5, 7)$
  - 최소 곱의 합?  $F = C + A'B$

**Figure 3.7**

 **Map of Example 3.4,  $A'C + A'B + AB'C + BC = C + A'B$ .**



## 3.3 4-변수 카노 맵

- 하나의 네모 칸은 4개의 리터럴 항
- 2개의 인접한 네모 칸들은 3개의 리터럴 항
- 4개의 인접한 네모 칸들은 2개의 리터럴 항
- 8개의 인접한 네모 칸들은 1개의 리터럴 항
- 16개의 인접한 네모 칸들은 전체 맵을 둘러싸며 이는 1과 같음

**Figure 3.8**  
**Four-variable map.**

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
$m_{12}$	$m_{13}$	$m_{15}$	$m_{14}$
$m_8$	$m_9$	$m_{11}$	$m_{10}$

(a)


		$y$			
		00	01	11	10
$w$	00	$m_0$ $w'x'y'z'$	$m_1$ $w'x'y'z$	$m_3$ $w'x'yz$	$m_2$ $w'x'yz'$
	01	$m_4$ $w'xy'z'$	$m_5$ $w'xy'z$	$m_7$ $w'xyz$	$m_6$ $w'xyz'$
	11	$m_{12}$ $wxy'z'$	$m_{13}$ $wxy'z$	$m_{15}$ $wxyz$	$m_{14}$ $wxyz'$
	10	$m_8$ $wx'y'z'$	$m_9$ $wx'y'z$	$m_{11}$ $wx'yz$	$m_{10}$ $wx'yz'$
		$z$			

(b)

- 예제 3.5)  $F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$

**Figure 3.9**

 Map for Example 3.5,  $F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14) = y' + w'z' + xz'$ .




Note:  $w'y'z' + w'yz' = w'z'$   
 $xy'z' + xyz' = xz'$

- 예제 3.6)  $F = A'B'C' + B'CD' + A'BCD' + AB'C'$

**Figure 3.10**

 Map for Example 3.6,  $A'B'C' + B'CD' + A'BCD' + AB'C' = B'D' + B'C' + A'CD'$ .




Note:  $A'B'C'D' + A'B'CD' = A'B'D'$   
 $AB'C'D' + AB'CD' = AB'D'$   
 $A'B'D' + AB'D' = B'D'$   
 $A'B'C' + AB'C' = B'C'$

## 3.3 4-변수 카노 맵

- 주항(**prime implicant**): 맵 안의 인접한 네모 칸을 최대한으로 결합했을 때 얻어지는 곱의 항
  - 어떤 함수의 주항들은 네모 칸들을 최대한으로 결합해서 얻음
- 필수적(**essential**): 어떤 최소항을 단 하나의 주항으로만 커버할 수 있을때
- 가장 간략화된 표현식을 얻기 위해서는 먼저 모든 필수 주항을 찾아야함
  - 모든 필수 주항과 그 필수 주항들이 커버하지 못한 나머지 최소항 표현에 필요한 추가 주항을 합하면 됨

- 예)  $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15)$

**Figure 3.11**  
Simplification using prime implicants.

 

$$\begin{aligned}
 F &= BD + B'D' + CD + AD \\
 &= BD + B'D' + CD + AB' \\
 &= BD + B'D' + B'C + AD \\
 &= BD + B'D' + B'C + AB'
 \end{aligned}$$



## 3.4 합의 곱 표현식의 간략화

- 카노맵은 합의 곱을 간략화할 때 사용하므로 합의 곱은 카노맵에서 0으로 표시된 칸을 결합해서 간략화한 후, 보수를 취하면 구해짐

**Figure 3.12**

**Map for Example 3.7,  $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10) = BD + BC + ACD = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$ .**


(a) 곱의 합 형식:

$$F = B'D' + B'C' + A'C'D$$

(b) 합의 곱 형식:

$F' = AB + CD + BD'$  이므로,  
드모르간 정리를 적용하면

$$F = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$$


 


Note:  $BC'D' + BCD' = BD'$

- 곱의 합 형식은 **AND** 게이트가 **OR** 게이트에 연결
- 합의 곱 형식은 **OR** 게이트가 **AND** 게이트에 연결
- 표준형식(곱의 합, 합의 곱)은 2-레벨 구현

**Figure 3.13**

  **Gate implementations of the function of Example 3.7.**



- 예) 최소항의 합으로 표현하면,  $F(x, y, z) = \Sigma(1, 3, 4, 6)$   
 최대항의 곱으로 표현하면,  $F(x, y, z) = \Pi(0, 2, 5, 7)$

$$F = x'z + xz'$$


$$F' = xz + x'z' \rightarrow \text{보수 취하면} \rightarrow F = (x' + z')(x + z)$$

: 반대로도 가능하도록 연습 필요

**Table 3.1**  
**Truth Table of Function F.**

$x$	$y$	$z$	$F$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0


**Figure 3.14**  
**Map for the function of Table 3.1.**

 

## 3.5 don't care 조건



- 입력 조합에 대해 규정되지 않은 출력을 갖는 함수들은 불완전하게 규정된 함수(incompletely specified function)라고 함. 대부분의 경우에, 0이든 1이든 상관하지 않음. 즉, don't care 혹은 don't care 조건이라고 함 (카노맵에서 X로 표시하고 간략화에 활용)
- 예제 3.8)  $F(w, x, y, z) = \Sigma(1, 3, 7, 11, 15)$  이고,  
 $d(w, x, y, z) = \Sigma(0, 2, 5)$

Figure 3.15

 
  
## 3.6 NAND와 NOR의 구현


- 디지털 회로에서 **AND** 및 **OR** 게이트보다는 **NAND**와 **NOR** 게이트로 구성함. 제작이 더 용이하기 때문임. 따라서 **AND**, **OR**, **NOT**의 향으로 주어진 부울 함수를 등가의 **NAND** 및 **NOR** 논리도로 바꿀 수 있어야 함.
- **NAND** 회로
  - **NAND** 게이트는 어떤 디지털 시스템도 구현할 수 있기 때문에 보편적인 게이트(**universal gate**)라고 함



- NAND 게이트를 표현하는 2가지 기호는 아래와 같음


**Figure 3.17**

 **Two graphic symbols for a three-input NAND gate.**




- NAND 게이트만으로 부울 함수를 구현하는 방법: 부울 연산자 형식으로 간략화된 부울 함수로 나타낸 후, NAND 논리로 변환함.
- **2-레벨 구현**: 곱의 합 형식으로 간략화한 후 AND, OR 게이트로 표현. AND 게이트를 NAND 게이트로, OR 게이트를 invert-OR 형식의 NAND로 바꿈. 마지막으로 Invert-OR 형식을 AND-invert 형식으로 바꿈,


**Figure 3.18**  
**Three ways to implement  $F = AB + CD$ .**

 

(a)

 

(b)



 


(c)

- 예제 3.9)  $F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 5, 7)$

**Figure 3.19**


**Solution to Example 3.9.**

   




- 부울 함수로부터 논리도를 얻는 과정 정리
  1. 함수를 곱의 합 형식으로 표현
  2. (1-레벨) 곱의 항에 **NAND** 게이트를 그림. 단, 1개의 입력(리터럴)만 있으면 그냥 인버터를 사용
  3. 1-레벨 게이트의 출력을 입력으로 하여 2-레벨 단일 **NAND** 게이트(**AND-invert** 또는 **invert-OR**)를 그림
- 다중레벨 **NAND** 회로
  - 부울 함수의 표준 형식의 표현은 2-레벨 회로로 구현. 그 이상 레벨의 게이트 구조도 먼저 **AND**, **OR** 게이트로 구현하고 나서 **NAND**로 변환

**Figure 3.20**  
**Implementing  $F = A(CD + B) + BC'$ .**

 

(a) AND-OR gates


 


(b) NAND gates

- 혼합 표현 방식을 사용하여 다중레벨 AND-OR 다이어그램을 NAND 다이어그램으로 변환하는 절차
  1. AND 게이트를 AND-invert 형식의 NAND 게이트로 변환
  2. OR 게이트를 invert-OR 형식의 NAND 게이트로 변환
  3. 다이어그램의 버블을 검사해서 같은 선상에서 다른 버블로 상쇄되지 않은 버블은 인버터 또는 입력 리터럴을 반전시킴


**Figure 3.21**

  **Implementing  $F = (AB' + A'B)(C + D')$ .**




- NOR 구현
  - NAND 와 쌍대임

**Figure 3.22**  
Logic operations with NOR gates.

 


- 합의 곱으로 표현된 함수를 NOR 게이트로 구현
  - 1-레벨의 OR 게이트를 OR-invert 형식의 NOR 게이트로
  - 2-레벨의 AND 게이트를 invert-AND 형식의 NOR 게이트로

**Figure 3.24**  
**Implementing  $F = (A + B)(C + D)E$ .**

 

**Figure 3.25**

 
**Implementing  $F = (AB' + A'B)(C + D')$  with NOR gates.**



## 3.7 기타 2-레벨 구현

- AND, OR, NAND, NOR 게이트로 만들 수 있는 2-레벨 조합은 16개임. 이 중 8개는 단일 동작(단일 레벨, 단일 게이트)으로 표현됨. 이를 축퇴(degenerate) 형식이라 함.
  - AND-AND, OR-OR, AND-NAND, OR-NOR, NAND-OR, NOR-AND, NOR-NAND, NAND-NOR
- 나머지 8개의 조합은 단일 레벨 혹은 단일 게이트로 줄일 수 없음. 이를 비축퇴(nondegenerate) 형식이라고 함.
  - AND-OR, OR-AND, NAND-NAND, NOR-NOR(앞 절에서 이미 설명함), NOR-OR, OR-NAND, AND-NOR, NAND-AND
- AND-OR-INVERT 구현←
  - 카노맵에서 보수(complement, 0)를 결합하여 곱의 합 형식으로 나타내서  $F'$ 를 구하고 출력반전을 통과시켜 구현

**Figure 3.27**  
**AND–OR–INVERT circuits,  $F = (AB + CD + E)'$ .**

 




## 3.7 기타 2-레벨 구현


- 나머지 8개의 조합은 단일 레벨 혹은 단일 게이트로 줄일 수 없음. 이를 비축퇴(nondegenerate) 형식이라고 함.
  - AND-OR, OR-AND, NAND-NAND, NOR-NOR(앞 절에서 이미 설명함), NOR-OR, OR-NAND, AND-NOR, NAND-AND
- OR-AND-INVERT 구현
  - 카노맵에서 1을 결합하고 보수화하여 합의 곱 형식으로 나타내서 구현

**Figure 3.28**

 
**OR–AND–INVERT circuits,  $F = [(A + B)(C + D)E]'$ .**



(a) OR–NAND

 

(b) OR–NAND

 

(c) NOR–OR

**Table 3.2**  
**Implementation with Other Two-Level Forms.**


Equivalent Nondegenerate Implementation		Implements the Form	Simplify $F'$ into	To Get an Output of
(a)	(b)*			
AND-NOR	NAND-AND	AND-OR-INVERT	Sum-of-products form by combining 0's in the map.	$F$
OR-NAND	NOR-OR	OR-AND-INVERT	Product-of-sums form by combining 1's in the map and then complementing.	$F$

\*Form (b) requires an inverter for a single literal term.


- 예제 3.10)

**Figure 3.29**


**Other two-level implementations.**

 

 (a) Map simplification in sum of products



(b)  $F = (x'y + xy' + z)'$

 

(c)  $F = [(x + y + z)(x' + y' + z)]'$

- 카노맵에서 보수(0)을 결합해서 곱의 합 형식으로 간략화하면,

- $F' = x'y + xy' + z$  이고

$F = (x'y + xy' + z)'$  가 됨.

(AND-OR-INVERT 형식으로  
AND-NOR, NAND-AND로 구현)

- 카노맵에서 1을 결합해서 보수를 취하면

- $F = x'y'z' + xyz'$


$$F' = (x + y + z)(x' + y' + z)$$

$$F = [(x + y + z)(x' + y' + z)]'$$


## 3.8 XOR( $\oplus$ ) 구현

- 산술연산과 에러 검출 및 수정 회로에 사용함
- XOR (배타적논리합, exclusive OR):  $x \oplus y = xy' + x'y$ 
  - x가 1이거나 y가 1이면 1임  $\rightarrow$  1이 홀수개면 1임 (기함수, odd func.)
- XNOR (배타적논리부정합, exclusive NOR):  $(x \oplus y)' = (xy' + x'y)'$ 
  - x, y가 둘 다 1이거나 둘 다 0이면 1임
- $x \oplus 0 = x$ ,  $x \oplus 1 = x'$ ,  $x \oplus x = 0$ ,  $x \oplus x' = 1$ ,  $x \oplus y' = x' \oplus y = (x \oplus y)'$
- $x \oplus y = y \oplus x$ ,  $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z) = x \oplus y \oplus z$
- $x \oplus y = xy' + x'y = (x' + y')x + (x' + y')y$  이므로 그림 3.30처럼 구현 가능

**Figure 3.30**  
**Logic diagrams for exclusive-OR implementations.**

 

(a) Exclusive-OR with AND-OR-NOT gates

 

(b) Exclusive-OR with NAND gates

- 기함수(odd function): 1의 갯수가 홀수인 함수
- 기함수의 보수는 우함수(even function): 1의 갯수가 짝수인 함수

$$\begin{aligned}
 A \oplus B \oplus C \oplus D &= (AB' + A'B) \oplus (CD' \oplus C'D) \\
 &= (AB' + A'B)(CD + C'D') + (AB + A'B')(CD' + C'D) \\
 &= \Sigma(1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)
 \end{aligned}$$

**Figure 3.31**  
Map for a three-variable exclusive-OR function.


		$B$			
		$BC$	00	01	11
$A$	0	$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
	1	$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
			1		1
			1		1

(a) Odd function  $F = A \oplus B \oplus C$


		$B$			
		$BC$	00	01	11
$A$	0	$m_0$ 1	$m_1$	$m_3$ 1	$m_2$
	1	$m_4$	$m_5$ 1	$m_7$	$m_6$ 1
		$C$			

(b) Even function  $F = (A \oplus B \oplus C)'$

**Figure 3.32**  
**Logic diagram of odd and even functions.**

 

(a) 3-input odd function

 

(b) 3-input even function



**Figure 3.33**  
**Map for a four-variable exclusive-OR function.**

AB \ CD		C			
		00	01	11	10
A	00	$m_0$	$m_1$ 1	$m_3$	$m_2$ 1
	01	$m_4$ 1	$m_5$	$m_7$ 1	$m_6$
	11	$m_{12}$	$m_{13}$ 1	$m_{15}$	$m_{14}$ 1
	10	$m_8$ 1	$m_9$	$m_{11}$ 1	$m_{10}$
		D			

(a) Odd function  $F = A \oplus B \oplus C \oplus D$

AB \ CD		C			
		00	01	11	10
A	00	$m_0$ 1	$m_1$	$m_3$ 1	$m_2$
	01	$m_4$	$m_5$ 1	$m_7$	$m_6$ 1
	11	$m_{12}$ 1	$m_{13}$	$m_{15}$ 1	$m_{14}$
	10	$m_8$	$m_9$ 1	$m_{11}$	$m_{10}$ 1
		D			

(b) Even function  $F = (A \oplus B \oplus C \oplus D)'$

## • 패리티 생성과 검사

$$x \oplus y$$

- 패리티 비트는 2진 정보의 전송 중에 에러 검출 목적으로 사용
- 1의 개수를 홀수 또는 짝수로 만드는 2진 정보를 포함하는 여분의 비트
- 패리티 비트를 포함하는 메시지는 수신 측에서 1의 개수를 체크해서 에러를 검사함
- 전송장치에서 패리티 비트를 생성하는 패리티 생성기(parity generator)와 수신측에서 패리티 비트를 검사하는 패리티 검사기(parity checker)가 있음
- 짝수 패리티(1의 갯수가 짝수)와 홀수 패리티(1의 갯수가 홀수)

 


Table 3.3  
Even-Parity-Generator Truth Table.

3 bit + 1 bit

Three-Bit Message			Parity Bit
x	y	z	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Table 3.4  
Even-Parity-Checker Truth Table.

Four Bits Received				Parity Error Check
x	y	z	P	C
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0


protocol: even parity

(001)

error

**Figure 3.34**

 
**Logic diagram of a parity generator and checker.**



## 3.9 하드웨어 기술 언어

- 디지털회로설계 및 언어(EE361)에서 자세히 배움
- 논리회로에서는 하지 않지만, 용어는 이해하면 좋음
- 숙제로 용어 정리해서 1주일 후에 제출
  - HDL
  - 논리 시뮬레이션
  - 논리 합성
  - 타이밍 검증
  - 결함 시뮬레이션

**Figure 3.37**  
Schematic for *and\_or\_prop\_delay*.

 

**Table 3.5**  
**Output of Gates after Delay.**

		<b>Input</b>			<b>Output</b>		
<b>Time Units (ns)</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>w1</b>	<b>D</b>
Initial	—	0	0	0	1	0	1
Change	—	1	1	1	1	0	1
	10	1	1	1	0	0	1
	20	1	1	1	0	0	1
	30	1	1	1	0	1	0
	40	1	1	1	0	1	0
	50	1	1	1	0	1	1

**Figure 3.38**  
Simulation waveforms of *and\_or\_prop\_delay*.

